Code:

```
module examtwo(w,y);
    input [4:0]w;
    output reg [2:0]y;

    always @(w)
          begin
casex(w)
   5'bx1xxx: y = 3;
   5'b10xxx: y = 4;
   5'b001xx: y = 2;
   5'b0001x: y = 1;
   5'b00001: y = 0;
endcase
          end
endmodule
```

Vector Waveform

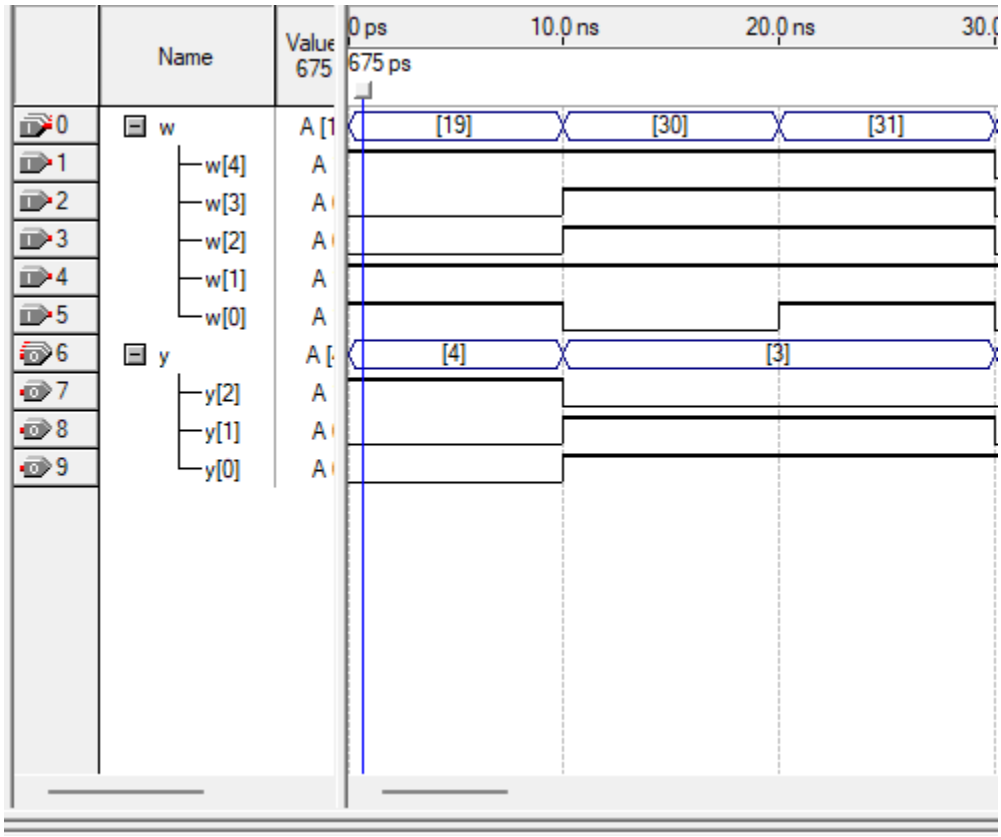

i,ii,iii is 10ns

i==>S4

ii==>S3

iii==>S3